

## У П Р А Ж Н Е Н И Е № 8

**I. Тема:** „Заместващи схеми на автотрансформатор в симетрични координати за промишлена честота  $f=50 \text{ Hz}$ .“

**II. Задача.** Да се съставят Г-образните заместващи схеми в симетрични координати за промишлена честота  $f=50 \text{ Hz}$  на автотрансформатор с каталожни данни от табл.8.1, при директно заземен звезден център.

Параметри на автотрансформаторите

Таблица 8.1

Група	$S_{\text{ном}}$	$U_{\text{в.ном}}$	$U_{\text{с.ном}}$	$U_{\text{н.ном}}$	$u_{\text{к.в-с}} \%$	$u_{\text{к.в-н}} \%$	$u_{\text{к.с-н}} \%$	$\Delta P_{\text{к.в-с}}$	$\Delta P_{\text{к.в-н}}$	$\Delta P_{\text{к.с-н}}$
№	MVA	kV	kV	kV	%	%	%	kW	kW	kW
1	63	230	121	6,6	11	35	22	-	215	-
2	125	230	121	11	11	31	19	-	290	-
3	200	230	121	38,5	11	32	20	320	430	400
4	63	230	121	11	11	35	22	-	215	-
5	200	230	121	6,6	11	32	20	320	430	400

група на свързване	$\Delta P_{\text{пк}}$	$I_{\mu} \%$
	kW	%
$Y_0/y_0/d-0/5$	45	0,58
$Y_0/y_0/d-0/11$	85	0,6
$Y_0/y_0/d-0/1$	125	0,5
$Y_0/y_0/d-0/11$	45	0,58
$Y_0/y_0/d-0/5$	125	0,5

**Забележка:**

- 1.) Каталожните данни са приведени към номиналната мощност;
- 2.) Номиналната мощност на намотката за НН е 50% от  $S_{\text{ном}}$ .

### III. Методични указания


Решението преминава през следните етапи:

#### III.1. Формиране на индивидуалните задания.


Студентът формира индивидуалното си задание по указания варианти от ръководителя на упражнението. За целта се изхожда от данните за автотрансформаторите в табл.8.1.
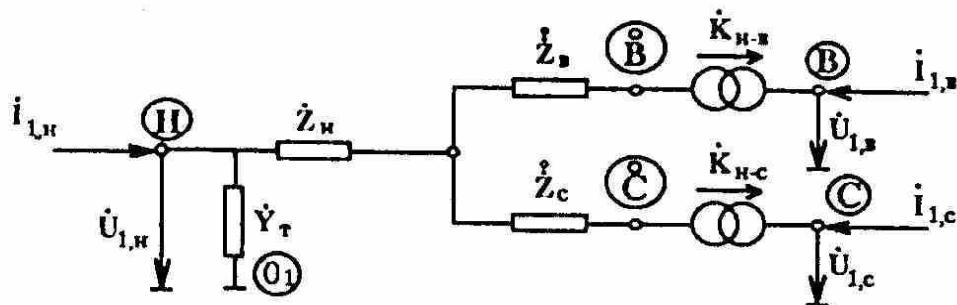
#### III.2. Съставяне на заместващите схеми и изчисляване на параметрите им.


Конфигурациите на Г-образните заместващи схеми на правата, обратната и нулевата последователности са показани на фиг.8.1. Параметрите се изчисляват чрез изразите:



а. права последователност

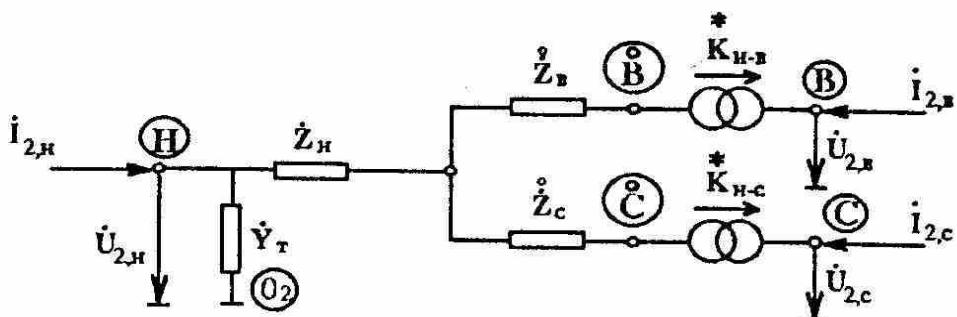

б. обратна последователност

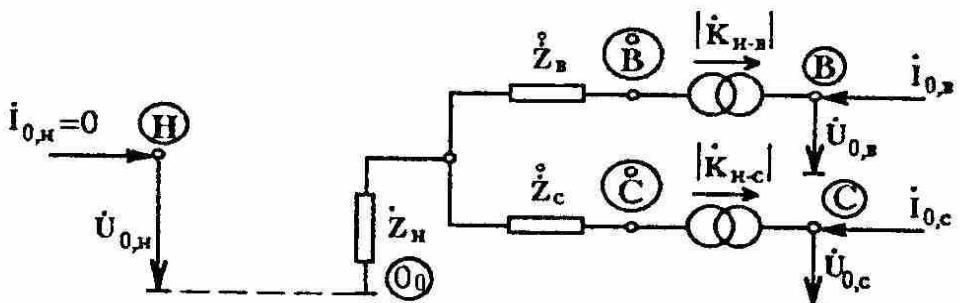

в. нулева последователност

Фиг.8.1. Г-образни заместващи схеми на автотрансформатор с използване на идеален трансформатор

$$\dot{Y}_T = G_T - jB_T, \text{ S}; \quad G_T = \frac{\Delta P_{n\bar{x}}}{U_{n,\text{ном}}^2}, \text{ S}; \quad B_T = \frac{\Delta Q_{n\bar{x}}}{U_{n,\text{ном}}^2} \approx \frac{I_\mu \%}{100} \cdot \frac{S_{\text{ном}}}{U_{n,\text{ном}}^2}, \text{ S};$$

$$R_{B-C} = \Delta P_{k,B-C} \cdot \left( \frac{U_{n,\text{ном}}}{S_{\text{ном}}} \right)^2, \Omega;$$

$$R_{B-H} = \Delta P_{k,B-H} \cdot \left( \frac{U_{n,\text{ном}}}{S_{\text{ном}}} \right)^2, \Omega;$$

$$R_{C-H} = \Delta P_{k,C-H} \cdot \left( \frac{U_{n,\text{ном}}}{S_{\text{ном}}} \right)^2, \Omega.$$

По-особен е случаят, когато е зададена само  $\Delta P_{k,\max}$  (например във вариант 1), където е известна само  $\Delta P_{k,B-H}$ . Тогава

$$R_{B-H} = R_H + R_B = \Delta P_{k,B-H} \cdot \left( \frac{U_{n,\text{ном}}}{S_{\text{ном}}} \right)^2, \Omega,$$

тъй като  $S_{\text{HH,ном}} = 50\% \cdot S_{\text{ном}}$ , то следва, че  $R_B = 2 \cdot \overset{\circ}{R}_B$ , следователно

$$\overset{\circ}{R}_B = \frac{R_{B-H}}{3}, \text{ а } R_{C-H} = R_{B-H} \text{ и } \overset{\circ}{R}_C = \overset{\circ}{R}_B$$

$$R_{B-C} = 2 \cdot \overset{\circ}{R}_B = \frac{2}{3} \cdot R_{B-H}$$

Модулите на импеданса на к.с. са:

$$|\dot{Z}_{B-C}| = \frac{u_{k,B-C}\%}{100} \cdot \frac{U_{H,\text{ном}}^2}{S_{\text{ном}}}, \Omega; \quad |\dot{Z}_{B-H}| = \frac{u_{k,B-H}\%}{100} \cdot \frac{U_{H,\text{ном}}^2}{S_{\text{ном}}}, \Omega;$$

$$|\dot{Z}_{C-H}| = \frac{u_{k,C-H}\%}{100} \cdot \frac{U_{H,\text{ном}}^2}{S_{\text{ном}}}, \Omega, \text{ от където}$$

$$X_{B-C} = \sqrt{|\dot{Z}_{B-C}|^2 - R_{B-C}^2} \rightarrow \dot{Z}_{B-C} = R_{B-C} + j \cdot X_{B-C}$$

$$X_{B-H} = \sqrt{|\dot{Z}_{B-H}|^2 - R_{B-H}^2} \rightarrow \dot{Z}_{B-H} = R_{B-H} + j \cdot X_{B-H}$$

$$X_{C-H} = \sqrt{|\dot{Z}_{C-H}|^2 - R_{C-H}^2} \rightarrow \dot{Z}_{C-H} = R_{C-H} + j \cdot X_{C-H}$$

$$\overset{\circ}{Z}_B = 0,5 \cdot (\dot{Z}_{B-C} + \dot{Z}_{B-H} - \dot{Z}_{C-H}) \quad \overset{\circ}{Z}_C = 0,5 \cdot (\dot{Z}_{B-C} + \dot{Z}_{C-H} - \dot{Z}_{B-H})$$

$$\dot{Z}_H = 0,5 \cdot (\dot{Z}_{B-H} + \dot{Z}_{C-H} - \dot{Z}_{B-C})$$

$$\dot{K}_{H-B} = \frac{U_{H,\text{ном}}}{U_{B,\text{ном}}} \quad \boxed{-m_{B-H} 30^\circ}$$

$$\dot{K}_{H-C} = \frac{U_{H,\text{ном}}}{U_{C,\text{ном}}} \quad \boxed{-m_{C-H} 30^\circ}$$

в случая  $m_{B-H} = m_{C-H}$  тъй като  $m_{B-C} = 0$

В използваните формули каталожните параметри са със следното значение:

$S_{\text{ном}}$  е трифазната пълна мощност;

$U_{H,\text{ном}}$  - номиналното линейно напрежение на ниската страна;

$U_{C,\text{ном}}$  - номиналното линейно напрежение на средната страна;

$U_{B,\text{ном}}$  - номиналното линейно напрежение на високата страна;

$\Delta P_{k,B-C}$  - загуби на активна мощност от опита на късо съединение на страна CH при захранване откъм страна BH ;

$\Delta P_{k,B-H}$  - загуби на активна мощност от опита на късо съединение на страна HH при захранване откъм страна BH ;

$\Delta P_{k,C-H}$  - загуби на активна мощност от опита на късо съединение на страна HH при захранване откъм страна CH ;

$u_{k,v-c}\%$  - напрежение от опита на к.с. в % от номиналното от опита на късо съединение на страна СН при захранване откъм страна ВН;

$u_{k,v-n}\%$  - напрежение от опита на к.с. в % от номиналното от опита на късо съединение на страна НН при захранване откъм страна ВН;

$u_{k,c-n}\%$  - напрежение от опита на к.с. в % от номиналното от опита на късо съединение на страна НН при захранване откъм страна СН;

$I_\mu\%$  - ток на празен ход при номинално напрежение в % от номиналния ток;

$m_{v-n}$ ,  $m_{c-n}$  - група на свързване съответно между ВН (СН) и НН.

Получените резултати за  $\dot{Z}$  и  $\dot{Y}$  да се представят съответно в  $\Omega$  и  $S$  и се нанесат с разделителна черта над буквените означения в съответните заместващи схеми в алгебричната форма на записване на комплексните числа, а за  $\dot{K}_{n-v}$  и  $\dot{K}_{n-c}$  - в експоненциалната форма.