

## УПРАЖНЕНИЕ № 3

**I. Тема:** „Установен режим на генераторите в електроенергийната система. Векторна диаграма“.

**II. Задача:** За установения режим на ЕЕС от задачата в упражнение №1 е известно:

$$\dot{U}_{S,0^*(H)} = 1^{10^\circ} \text{ о.е.}; |\dot{U}_{G1,0^*(H)}| = U_{G1,0^*(H)} = 1 \text{ о.е.}; P_{G1,0^*(H)} = 0,8 \text{ о.е.}$$

Необходимо е:

a.) да се изчислят останалите параметри на установения режим на генераторните клонове, т.е.  $\theta_{U,0}$ ;  $Q_{G1,0}$ ;  $P_{S,0}$ ;  $Q_{S,0}$ .

b.) да се построи в мащаб по избор векторната диаграма на генератор G1 за изчисления му установен режим. На диаграмата да се отразят следните параметри -  $\dot{E}_{q,0}$ ,  $\dot{E}'_0$ ,  $\dot{E}'_{q,0}$ ,  $\dot{U}_{S,0}$ ,  $\dot{U}_{G1,0}$ ,  $\dot{U}_{d,G1,0}$ ,  $U_{q,G1,0}$ ,  $I_{G1,0}$ ,  $I_{d,G1,0}$ ,  $I_{q,G1,0}$ .

Изчислените режимни параметри да се приведат в именувани единици.

### III. Методични указания

За изчисляване на търсените параметри от подточка а.) се използват ъгловите характеристики от упражнение №2 за случая, когато G1 е представен като идеален източник на напрежение, т.е.  $P_{U_G}(\theta_U)$ ,  $Q_{U_G}(\theta_U)$ ,  $P_S(\theta_U)$  и  $Q_S(\theta_U)$ .

Приравнявайки  $P_{U_G}(\theta_U)$  на известната активна мощност на G1 -  $P_{G1,0}$ , т.е.

$$P_{G1,0} = P_{U_G}(\theta_U = \theta_{U,0}) = A + B \cdot \sin(\theta_{U,0} - \alpha_{13}),$$

се получава едно уравнение с едно неизвестно  $\theta_{U,0}$ . Откъдето:

$$\theta_{U,0} = \arcsin \frac{P_{G1,0} - A}{B} + \alpha_{13}$$

след което:

$$Q_{G1,0} = Q_{U_G}(\theta_U = \theta_{U,0}); \quad P_{S,0} = P_S(\theta_U = \theta_{U,0}); \quad Q_{S,0} = Q_S(\theta_U = \theta_{U,0}).$$

Получените режимни параметри се преизчисляват в именувани единици, както следва: напреженията в kV, мощностите съответно в MW и MVar.

Параметрите на векторната диаграма се изчисляват чрез изразите:

$$\dot{E}_{q0} = E_{q0} \frac{\theta_0}{| \theta_0 |}; \quad \dot{E}'_0 = E'_0 \frac{\theta'_0}{| \theta'_0 |};$$

$$E_{q0} = \sqrt{\left( U_{G1,0} + \frac{Q_{G1,0} \cdot x_d}{U_{G1,0}} \right)^2 + \left( \frac{P_{G1,0} \cdot x_d}{U_{G1,0}} \right)^2};$$

$$\theta_0 = \theta_{U,0} + \theta_{G,0}; \quad \theta_{G,0} = \arctg \frac{P_{G1,0} \cdot x_d}{U_{G1,0}^2 + Q_{G1,0} \cdot x_d};$$

$$E'_0 = \sqrt{\left( U_{G1,0} + \frac{Q_{G1,0} \cdot x'_d}{U_{G1,0}} \right)^2 + \left( \frac{P_{G1,0} \cdot x'_d}{U_{G1,0}} \right)^2};$$

$$\theta'_0 = \theta_{U,0} + \theta'_{G,0}; \quad \theta'_{G,0} = \arctg \frac{P_{G1,0} \cdot x'_d}{U_{G1,0}^2 + Q_{G1,0} \cdot x'_d};$$

$$U_{d,G1,0} = U_{G1,0} \cdot \sin \theta_{G1,0}; \quad U_{q,G1,0} = U_{G1,0} \cdot \cos \theta_{G1,0};$$

$$I_{d,G1,0} = \frac{E_{q0} - U_{q,G1,0}}{x_d}; \quad I_{q,G1,0} = \frac{U_{d,G1,0}}{x_d};$$

С изчислените параметри се построява векторната диаграма в мащаб по избор на студента.